Short!!　記録用シート

年　　組　　番　名前：

	直列or並列	置けた抵抗カード[Ω]					合成抵抗[Ω]	電圧[V]	電流[A]	勝ち点	
										今回	前回
例	直 並	5	4	10	20		$\frac{3}{5}$	10	6.0	6	
1	直・並							10			
2	直・並										
3	直・並										

気づいたこと・わかったこと

振り返り